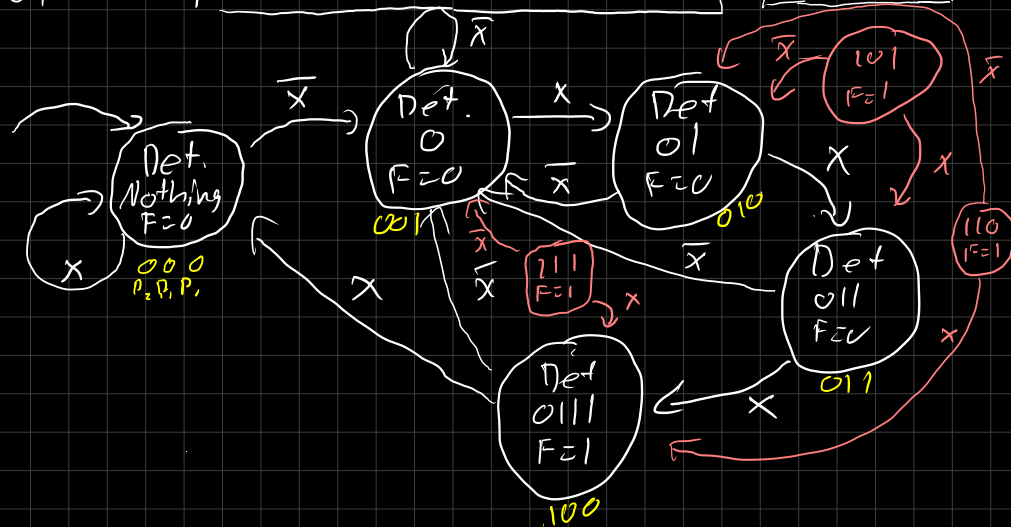


P	B	N	Z
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1

Sequence Detector
Detect a sequence in serial data



P, P, P, x	N, N, N, F
0000	0010
0001	0000
0010	0010
0011	0100
0100	0010
0101	0110
0110	0010
0111	1000
1000	0011
1001	0001
1010	x, x, x, x
1011	x, x, x, x
1100	x, x, x, x
1101	x, x, x, x
1110	x, x, x, x
1111	x, x, x, x

$$F = P_2$$

N_0	P_0, x
P_2, P_1	00011110
00	1
01	1
11	x
10	x

$$N_1 = \bar{P}_1 P_0 x + P_1 \bar{P}_0 x \quad N_2 = P_1 P_0 x$$

$$= x(P_1 \oplus P_0)$$

$$N_0 = \bar{x} + P_1 \bar{P}_0$$

01 → start sequence for det. circuit



Sequential 2's complementer

0010			
0110			
1110	1011		

 $x \neq \sqrt{e}$

0110 | 0001
Invert copy

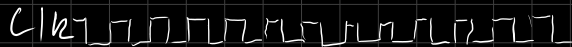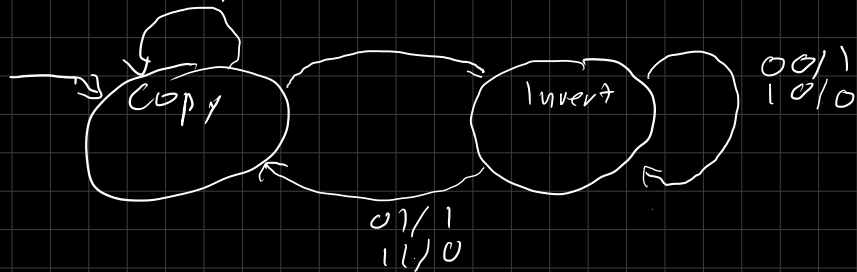4 input \rightarrow Turn on when
number is done
This is the last bit of
this number



glitch because
ploters time to
go to 1

	P	X	Y	N	P
Copy	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0
	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	1
Invert	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	1
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	0

$$F = \bar{P}X + P\bar{X} = P \oplus X$$

N

xy

0001110

0

1

1

$$N = x\bar{y} + p\bar{y} = \bar{y}(x+p)$$

